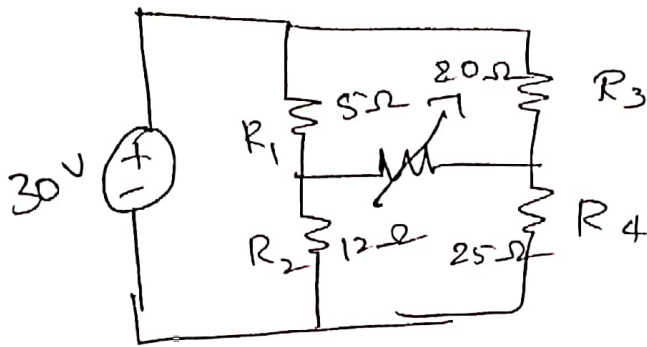


# Circuit Challenge [Simulation]

Gouri RS  
4AL18EC016

→ Max power transfer



Disconnect the load resistance from load terminals a & b to represent equivalent we have to determine  $V_{th}$  &  $R_{th}$


$$V_A = V \times \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} = 30 \times \frac{12}{(5 + 12)}$$

$$V_A = 21.7V$$

$$V_B = V \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 30 \times \frac{25}{20 + 25}$$

$$V_B = 16.66V$$

$$V_{th} = 4.5V$$

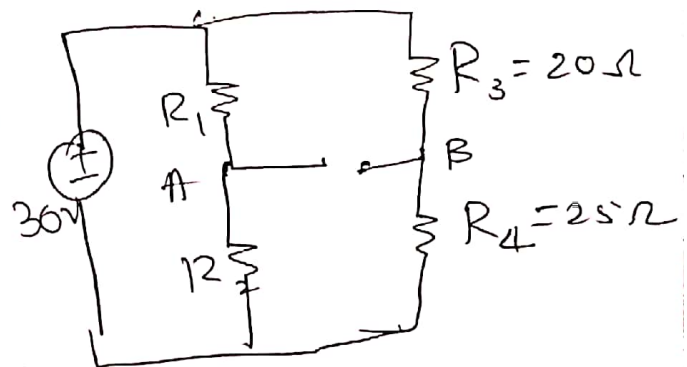

$$R_{TH} = R_{AB} = \left( \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) + \left( \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

$$R_{th} = 14.64\Omega$$

$$P_{Max} = \frac{V_{TH}^2}{4 R_{th}}$$

$$= \underline{\underline{343.3mW}}$$

